



als S1 is ingedrukt 15 en 30 krijgen spanning K1 komt in pomp gaat draaien

als je S1 loslaat gaat de nalooptijd in het relais blijf in 30 houd spanning tot de ingestelde tijd

S2 kort spoelen

D1 en D2 zijn sper diodes K1 is een autorelais bijv 30 amp